

数字逻辑实验01：3-8译码器


姓名：梁鑫嵘；学号：200110619

代码


```
1  /// Author: Chiro; Date: 2021/11/3
2  module decoder_38 (input wire clk,
3                    input wire rst,
4                    input wire [2:0] enable,
5                    input wire [2:0] switch,
6                    output reg [7:0] led);
7      always @ (posedge clk, posedge rst) begin
8          if (rst) begin
9              led = 8'b1111_1111;
10         end else begin
11             led = (enable != 3'b100) ? 8'b1111_1111 : (~(8'b0000_0001
12             << switch));
13         end
14     end
15 endmodule
```

仿真波形分析

仿真总图：

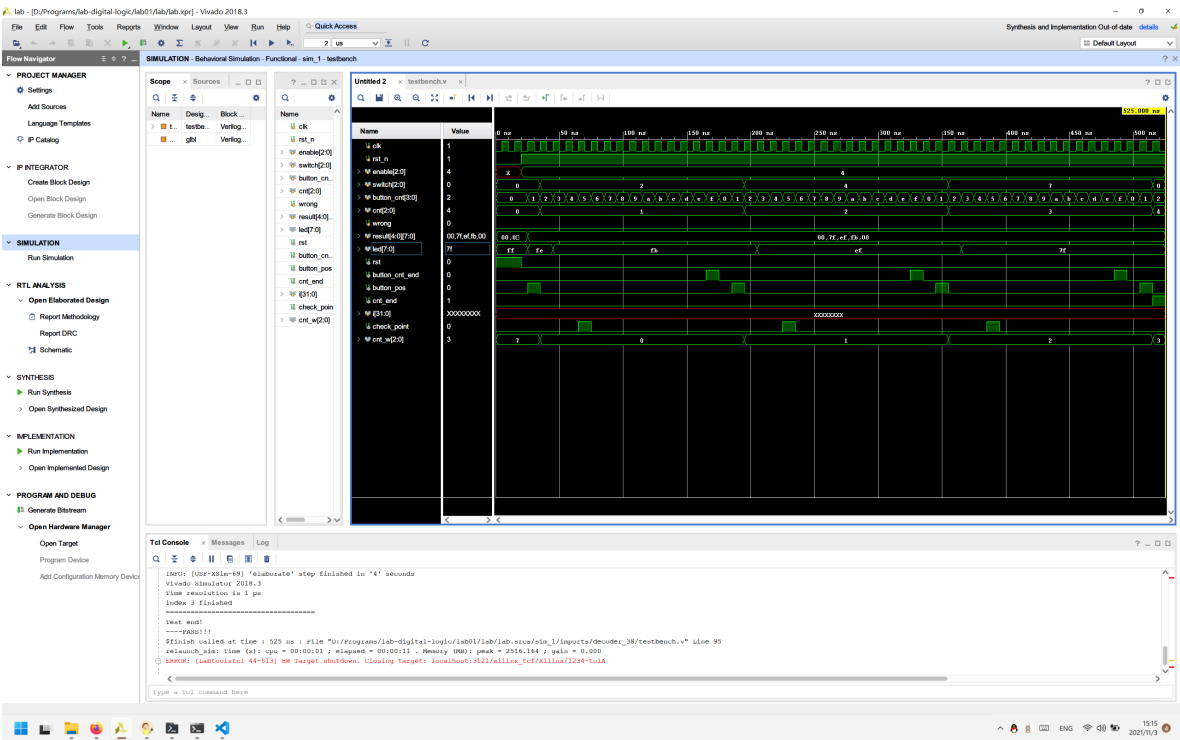

decoder_38 模块部分：

 


分析:


1. 当 `rst` 为低电平, 系统处于复位状态, 此时应该使 `led = 8'b1111_1111`
2. 当 `rst` 已经拉高, 系统处于运行状态
 1. 如果 `enable == 3'd4`, 译码器 `ENABLE`, 应该使 `led` 的第 `switch` 位置 0, 其他置 1
 2. 如果 `enable != 3'd4`, 则 `led` 全亮, 为 `8'b1111_1111`

实机照片

1. 系统复位

 

2. 系统运行, 但是 `enable != 3'd4`

 

3. 系统运行, 而且 `enable == 3'd4`, 1ed 灯指示 switch 的状态

